
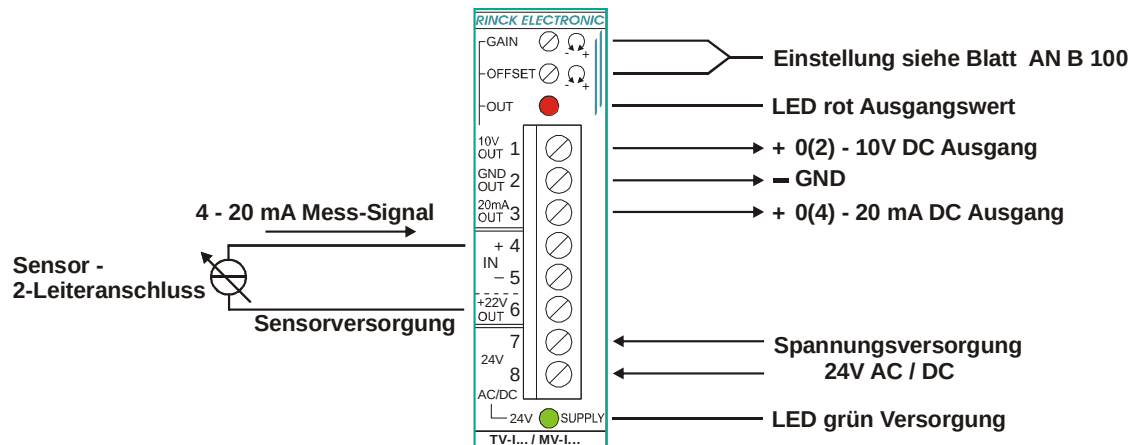


Anschlussbeispiel für Sensoren mit Stromausgang:

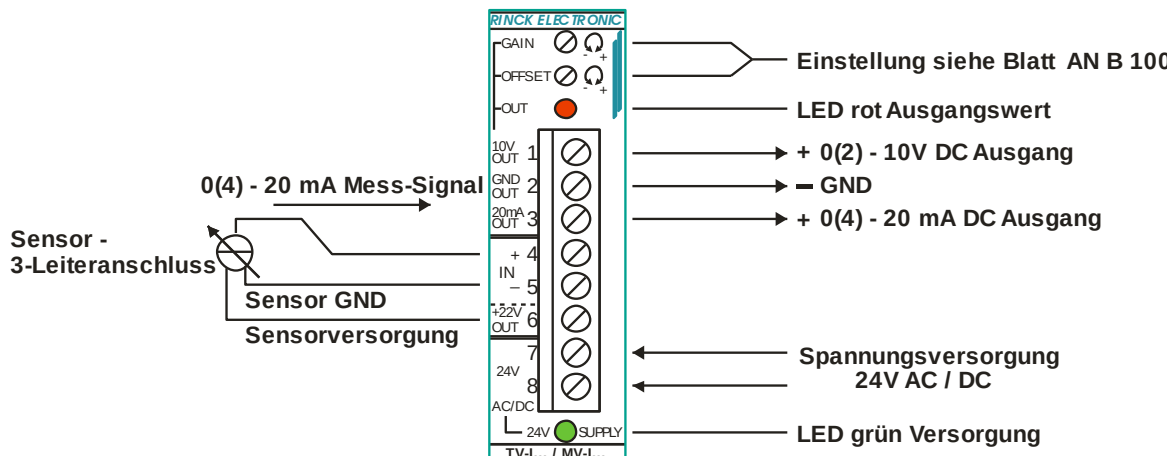
1.) Anschlussbeispiel für einen Zweileiter-Sensor, 4-20mA Stromschleifenspeisung :



2.) Anschlussbeispiel für einen Dreileiter -Sensor, separate Versorgungsspannung :



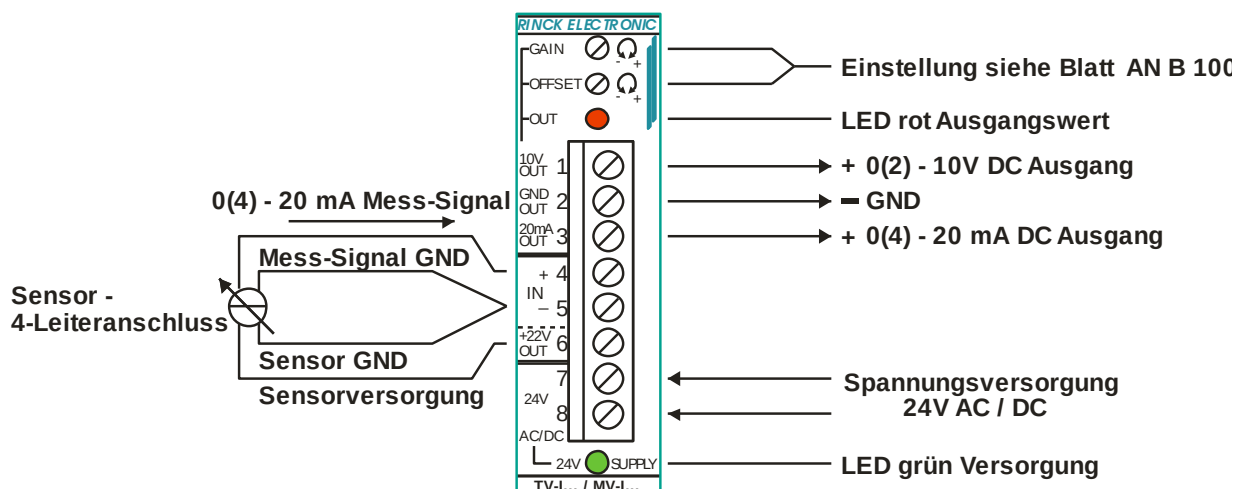3.) Anschlussbeispiel für einen Vierleiter -Sensor, separate Versorgungsspannung :



An Klemme 6 steht eine stabilisierte Speisespannung von 22V mit Strombegrenzung auf 30mA zur Verfügung, der zugehörige Minus ist die Klemme 5. Zwischen Klemme 4 und 5 liegt der interne Messwiderstand von 50 Ohm.

Für DMS Messbrücken sind entsprechende Messverstärker einzusetzen, siehe auch AN B108.

Weitere technische Daten sind den entsprechenden Datenblättern (Gerätebeipack) zu entnehmen.