
Anschlussbeispiel für die Kombination verschiedener Multiplexer mit den SPS Ein- und Ausgängen:

Multiplexer-Module zur einfachen Erweiterung von SPS Anlagen

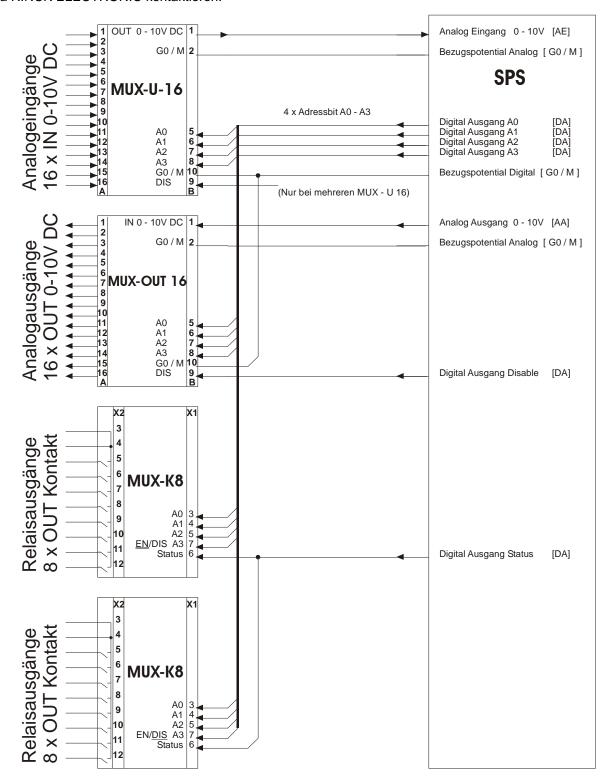Es können nahezu beliebig viele Eingangs- und Ausgangsmodule miteinander kaskadiert werden. Die folgende Darstellung zeigt nur einige mögliche Kombinationen. Für weitere Informationen bitte Firma RINCK ELECTRONIC kontaktieren.



Siehe auch Blatt AN B390, AN B391.1, AN B391.2, und AN B391.3.

Weitere technische Daten sind den entsprechenden Datenblättern (Gerätebeipack) zu entnehmen.

AN B392 www.rinck-electronics.de 02.01.23